МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «САМАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА С.П. КОРОЛЕВА»

(Самарский университет)

Институт информатики и кибернетики Кафедра лазерных и биотехнических систем

Пояснительная записка к курсовому проекту "Носимый монитор ЭКГ"

Выполнил студент группы 6364-120304D:	 Репик В.И.
Руководитель проекта:	 Корнилин Д.В.
Работа запишена с опенкой:	

ЗАДАНИЕ

Разработать монитор активности и отслеживания падений со следующими параметрами:

- Амплитуда сигнала от 0.5 мВ до 4 мВ
- Диапазон частот 0.05 Гц до 40 Гц
- Погрешность регистрации амплитуды и частоты 1%
- Передача данных по интерфейсу Bluetooth;
- Предусмотреть возможность сохранения данных на встроенном носителе в течение суток
- Питание батарейное.

РЕФЕРАТ

Пояснительная записка: 15 страниц, 4 рисунков, источников, 1 приложение.

НОСИМЫЙ МОНИТОР ЭКГ, МИКРОКОНТРОЛЛЕР, BLUETOOTH, STM32WB, АЛГОРИТМ, ADS1293

В курсовом проекте разработаны структурная и принципиальная схемы монитора ЭКГ, с использованием интегральной АFE микросхемы ADS1293. Был осуществлен выбор микроконтроллера со встроенным блоком Bluetooth. Разработан алгоритм анализа данных и программа на языке Си, реализующая его.

СОДЕРЖАНИЕ

1 РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ УСТРОЙСТВА	 6
2 РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ УСТРОЙСТВА.	 8
2.1 Выбор микроконтроллера	 8
2.2 Выбор аккумулятора	 11
3 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ	 13

ВВЕДЕНИЕ

Автоматизация различных процессов на базе интеллектуальных систем невозможна в современном мире без использования устройств такого типа, как микроконтроллер. Многофункциональные, компактные микроконтроллеры применяются во многих современных приборах, бытовом оборудовании, прочих инженерно-технических объектах, а также в медицинской диагностике.

Согласно статистике сердечно-сосудистые заболеваний являются причиной смерти 17,9 млн человек в год. Именно поэтому мониторинг и диагностика состояния сердечно-сосудистой системы человека является такой важной задачей. Самым простым методом диагностики является ЭКГ.

В данном курсовом проекте рассматривается проектирование носимого монитора ЭКГ, автономной системы, позволяющий вести непрерывный мониторинг показателей сердечно-сосудистой системы человека. В процессе проектирования были выбраны микросхема ADS1293 и микроконтроллер STM32WB55RCV6 со встроенным модулем Bluetooth, а также была написана программа управления на языке Си.

1 РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ УСТРОЙСТВА

Структурная схема устройства представлена на рисунке 1.

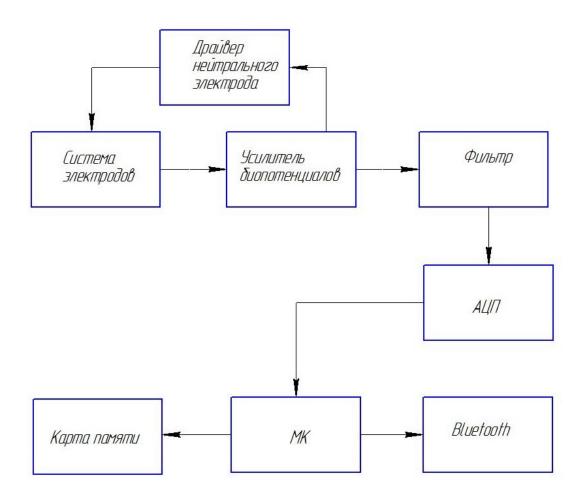


Рисунок 1 – Структурная схема устройства

Принцип работы устройства заключается в следующем.

AFE микросхема ADS1293, производит измерение биопотенциала сердечной мышцы

?? как это по русски записать

Эти данные поступают в микроконтроллер, где они проходят первичную обработку,

Так же, данные передаются по модулю Bluetooth, интегрированному в микроконтроллер. Передача данных запускается по таймеру. На устройстве есть LED-индикатор, который сигнализирует о передаче пакета данных.

Все элементы схемы питаются от литий-полимерного аккумулятора, имеющего номинальное напряжение 3.7 В, и DC-DC преобразователя, встроенного в микроконтроллер, который стабилизирует напряжение до уровня 3.3 В, необходимого всем элементам устройства.

2 РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ УСТРОЙСТВА

Электрическая принципиальная схема представлена в приложении.

2.1 Выбор микроконтроллера

С учетом технического задания микроконтроллер должен обладать следующими свойствами:

- Интерфейс для работы с микросхемой ADS1293: SPI;
- Интерфейс для работы с внешней флеш-памятью: SPI или I^2 C;
- Для передачи данных по Bluetooth: встроенный стек протокола Bluetooth;
- Малое энергопотребление;
- Свободные выводы для подключения индикатора и выводов прерываний от ADS1293;

Для решения задачи был выбран микроконтроллер STM32WB35CCU6A фирмы ST Microelectronics [1].STM32WB35 содержит два производительных ядра ARM-Cortex:

- ядро ARM® -Cortex® M4 (прикладное), работающее на частотах до 64 МГц, для пользовательских задач имеется модуль управления памятью, модуль плавающей точки, инструкции ЦОС (цифровой обработки сигналов), графический ускоритель (ART accelerator);
- ядро ARM®-Cortex® M0+ (радиоконтроллер) с тактовой частотой 32
 МГц, управляющее радиотрактом и реализующее низкоуровневые функции сетевых протоколов;

Данный микроконтроллер включает в себя все необходимые периферийные устройства, такие как интерфейсы передачи данных SPI, необходимый для подключения к акселерометру, и радиоконтроллер с поддержкой Bluetooth.

Основные характеристики:

- типовое энергопотребление 50 мкА/МГц (при напряжении питания 3 В);
- потребление в режиме останова 1,8 мкА (радиочасть в режиме ожидания (standby));
- потребление в выключенном состоянии (Shutdown) менее 50 нА;
- диапазон допустимых напряжений питания 1,7...3,6 В (встроенный DC– DC–преобразователь и LDO-стабилизатор);
- рабочий температурный диапазон -40...105°C.

Структурная схема микроконтроллера приведена на рисунке 2, а назначение выводов портов корпуса на рисунке 3

Figure 2. STM32WB35xx block diagram

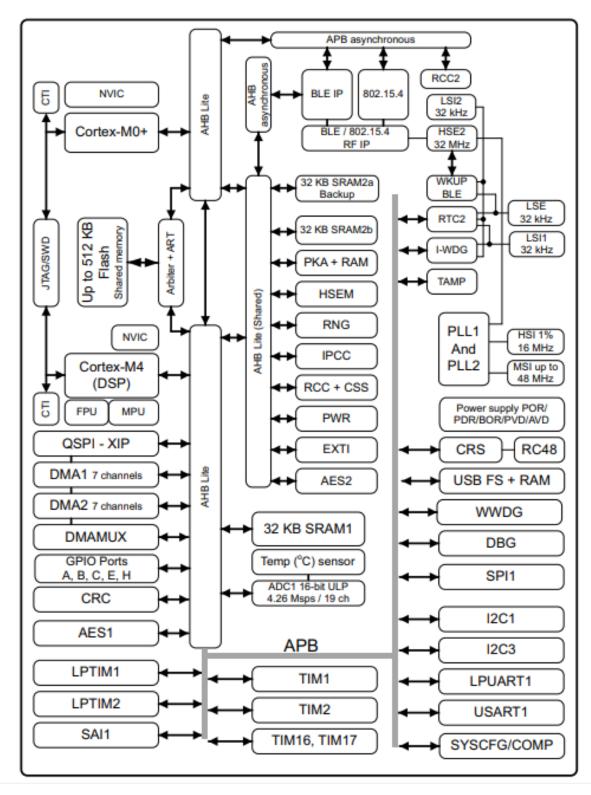


Рисунок 2 – Структурная схема

Figure 11. STM32WB55Rx VFQFPN68 pinout(1)(2) PB5
PB4
PB3
PD1
PD0
PD1
PC10
PC10
PA14
VDDU
VDDU
PA13
PA11 PC13 2 PC14-OSC32_IN PB15 PC15-OSC32 OUT PB14 PH3-BOOT0 7 5 PB13 PB12 PB8 NRST VDDSMPS VFQFPN68 PC0 D 9 43 VLXSMPS 42 VSSSMPS 41 VFBSMPS 40 PE4 39 PB1 38 PB0 VREF+ VDDA 14 PA0 15 PA1 16 37 🗖 AT1 36 AT0 35 OSC_IN PA3
PA4
PA5
PA6
PA7
PA8
PA9
PC4
PC5
PC5
PB10
PB10
VDD
VDD
VDD
VDD

Рисунок 3 – Назначение выводов

Подключение будет осуществляться согласно типовой схеме из Application note [2](рисунок 4)

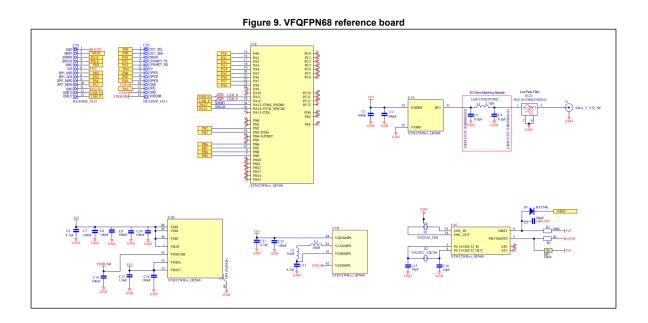


Рисунок 4 – Типовая схема подключения STM32WB35

2.2 Выбор аккумулятора

Питание схемы будет осуществлятьсяс помощью аккумулятора LP-310-233350 [3]. Аккумулятор литий-полимерный LP-310-233350 имеет номиналь-

ную емкость 310 мАч, номинальное напряжение 3,7 В, вес 8г. Длина: 50 ± 1 мм. Ширина: 33 ± 1 мм. Толщина: $2,3\pm1$ мм.

Так как в микроконтроллере есть встроенный DC-DC преобразователь, внешний можно не ставить, подключив положительный электрод батареи к выводу микроконтроллера VBAT. Внутренний DC-DC преобразователь стабилизирует напряжение на выводе VDD на уровне 3.3В, необходимого для питания всех элементов схемы.

3 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ

Для работы программы необходимо для начала разработать алгоритм. Алгоритм нашего устройства представлен на

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- 1 Data Sheet на микроконтроллер STM32WB55CCU6 [Электронный pecypc]. URL:https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32wb55cc.pdf (Дата обращения: 16.05.2023)
- 2 Application note на микроконтроллеры серии STM32WB [Электронный pecypc]. URL:https://www.st.com/resource/en/application_note/an5165-development-of-rf-hardware-using-stm32wb-microcontrollers-stmicroelectronics.pdf (Дата обращения: 16.05.2023)
- 3 Спецификация на Li-pol аккумулятор LP-310-233350 [Электронный ресурс]. URL:https://static.chipdip.ru/lib/412/DOC005412828.pdf (Дата обращения: 16.05.2023)