# МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «САМАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА С.П. КОРОЛЕВА»

(Самарский университет)

Институт информатики и кибернетики Кафедра лазерных и биотехнических систем

Пояснительная записка к курсовому проекту 'ИЗМЕРИТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА''

Выполнил студент группы 6364-120304D:	Рожновская Д.О.
Руководитель проекта:	Корнилин Д.В.
Работа защищена с оценкой:	

# ЗАДАНИЕ

Разработать измеритель постоянного тока со следующими параметрами:

- Диапазон измеряемых токов: 1мкА 0.1А;
- Максимальная погрешность: 0.5%;
- Индикация: цифровая с необходимым количеством разрядов;
- Передача данных: по интерфейсу CAN с фиксированной скоростью.

#### РЕФЕРАТ

Пояснительная записка: 20 страниц, 11 рисунков, источников, 1 приложение.

ИЗМЕРИТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА, МИКРОКОНТРОЛЛЕР, CAN, STM32, АЛГОРИТМ, ПРОГРАММА, ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ, ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ, ЦИФРОВАЯ ИНДИКАЦИЯ

В курсовом проекте разработаны структурная и принципиальная схемы измерителя постоянного тока, осуществлен выбор микроконтроллера с шиной САN, подобраны элементы для блока питания и датчика тока. В качестве индикатора выбран IPS дисплей. Разработан алгоритм анализа данных и программа на языке Си, реализующая его.

# СОДЕРЖАНИЕ

1	РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ УСТРОЙСТВА	6
2	РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ УСТРОЙСТВА	8
2.1	1 Выбор акселерометра	8
2.2	2 Выбор микроконтроллера	12
2.3	3 Блок питания	15
3	РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ	17
4	РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ УСТРОЙСТВА	18

### **ВВЕДЕНИЕ**

Разработка измерителя постоянного тока является важной задачей в области электротехники и электроники. Такой прибор необходим для точного измерения постоянного тока в различных электрических цепях и системах.

Измерители постоянного тока используются в различных областях, включая промышленность, автомобильную отрасль, энергетику и телекоммуникации. Они помогают обеспечить безопасность и надежность работы систем, а также повышают эффективность использования электроэнергии. Важность измерителей постоянного тока заключается в том, что они позволяют контролировать и оптимизировать работу систем, что в свою очередь повышает качество продукции и уменьшает затраты на производство.

В данном курсовом проекте рассматривается способ создания устройства на базе микроконтроллера, который сможет обеспечить высокую скорость передачи данных, что позволит быстро и точно измерять ток. В процессе был подобран необходимый в задании микроконтроллер с шиной CAN, а также написана управляющая программа на языке Си.

## 1 РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ УСТРОЙСТВА

Структурная схема устройства представлена на рисунке 1.

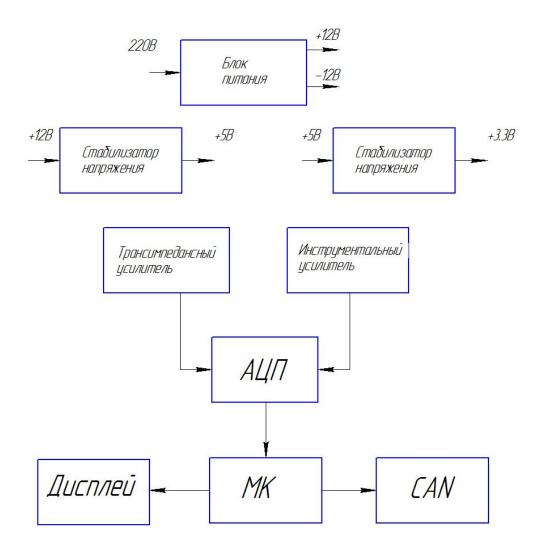


Рисунок 1 – Структурная схема устройства

Стоит отметить, что измерять ток цифровые устройства не умеют, поэтому, ток преобразуют в напряжение, чтобы АЦП мог оцифровать его. Принцип работы устройства заключается в следующем. АЦП имеет два канала. На один канал подключен выход инструментального уселителя, усиливающего напряжение на низкоомном шунте. Данный канал используется для измерения токов в диапазоне 1мА-100мА. Для измерения токов в диапазоне 1мкА-1мА используется схема трансимпедансного усилителя [7], изображенная на рисунке 2.

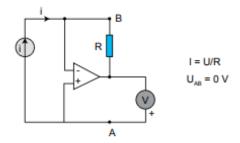


Figure 3—The transimpedance amplifier is a way to automatically adjust the counter voltage. An operational amplifier will set its output in order to have a nearly null voltage offset between its two inputs:  $U_{AB} = 0$ , which is exactly what we are looking for.

Рисунок 2 – Трансимпедансный усилитель

Переключение между каналами осуществляется программно. Измеренное значение напряжения пересчитывается в ток, и выводится на IPS дисплей. Так же, результаты могут быть переданы по интерфейсу CAN с фиксированной скоростью.

Блок питания формирует напряжение +12B и -12B из 220B для питания операционных усилителей. Посредством использования стабилизаторов напряжения из 12B получаем напряжения в 3.3B и 5B, необходимые для питания микроконтроллера и других элементов схемы.

## 2 РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ УСТРОЙСТВА

Электрическая принципиальная схема представлена в приложении.

## 2.1 Выбор ОУ

Основным требованием для ОУ в схеме трансимпендасного усилителя является маые входные токи - они должны быть меньше, чем минимальная разрешенная погрешность измерения. Данному требованию удовлетворяет AD8603 от Analog Devices. Его основные особенности представлены на рисунке ??.

### FEATURES

Easy to use

Gain set with one external resistor

(Gain range 1 to 10,000)

Wide power supply range  $(\pm 2.3 \text{ V to } \pm 18 \text{ V})$ 

Higher performance than 3 op amp IA designs

Available in 8-lead DIP and SOIC packaging

Low power, 1.3 mA max supply current

Excellent dc performance (B grade)

50 µV max, input offset voltage

0.6 μV/°C max, input offset drift

1.0 nA max, input bias current

100 dB min common-mode rejection ratio (G = 10)

Low noise

9 nV/√Hz @ 1 kHz, input voltage noise

0.28 µV p-p noise (0.1 Hz to 10 Hz)

**Excellent ac specifications** 

120 kHz bandwidth (G = 100)

15 µs settling time to 0.01%

Рисунок 3 – Особенности AD8603

# 3 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ

Для работы программы необходимо для начала разработать алгоритм. Алгоритм нашего устройства представлен на

4 РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ УСТРОЙСТВА

#### СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- 1 Data Sheet на акселерометр ADXL345 [Электронный ресурс]. URL:https://static.chipdip.ru/lib/876/DOC011876534.pdf (Дата обращения: 15.05.2023)
- 2 Токарчук, Т. С. Особенности регистрации медико-биологических данных с применением акселерометрических датчиков / Т. С. Токарчук, Ю. О. Боброва // СПбНТОРЭС: труды ежегодной НТК. 2019. № 1(74). С. 367-369.
- 3 Data Sheet на микроконтроллер STM32WB35CCU6 [Электронный ресурс]. URL:https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32wb35cc.pdf (Дата обращения: 16.05.2023)
- 4 Application note на микроконтроллеры серии STM32WB [Электронный ресурс]. URL:https://www.st.com/resource/en/application\_note/an5165-development-of-rf-hardware-using-stm32wb-microcontrollers-stmicroelectronics.pdf (Дата обращения: 16.05.2023)
- 5 Спецификация на Li-pol аккумулятор LP-130-232635 [Электронный ресурс]. URL:https://static.chipdip.ru/lib/412/DOC005412824.pdf (Дата обращения: 16.05.2023)
- 6 Data Sheet на DC-DC преобразователь LM3671/-Q1 [Электронный ресурс]. URL:https://static.chipdip.ru/lib/091/DOC001091994.pdf (Дата обращения: 16.05.2023)
- 7 Robert L., Picoammeter Design[Текст]/Robert Lacoste//CIRCUIT CELLAR –2010. –№237 С. 62-66.

# ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ